

طراحی فیلتر نويز تصوير به کمک ترکیبی از مدل سازی های زبان VHDL

پارسا حجایی

چکیده

در این نوشتار نحوه طراحی یک مدار که دارای بخش های مختلفی از جمله بخش حافظه، بخش پردازش و بخش انتقال داده می باشد و البته اتصالات میان آن ها را به کمک ترکیبی از مدل سازی ساختاری، dataflow و رفتاری نشان می دهیم.

کلمات کلیدی

Structural, Behavioral, Dataflow, RAM, Filter, Apply Data

۱- مقدمه

هر تصویر از پیکسل هایی تشکیل شده که هر کدام از پیکسل ها عددی بین ۰ تا ۲۵۵ دارند. برای کاهش نويز تصوير می توان از فیلترهای متفاوتی استفاده کرد. نحوه عملکرد یکی از این فیلترها به این صورت است که یک پنجره سه در سه را روی پیکسل های تصویر حرکت می دهند و با توجه به مقادیر پیکسل های اطراف پیکسل مرکزی و گرفتن میانگینی از آن مقادیر مقدار پیکسل مرکزی را مشخص می کنند. در این تمرین هدف پیاده سازی مداری است که یک عکس با ابعاد ۳۰ پیکسل در ۲۰ پیکسل را از یک فایل txt بخواند و روی آن این فیلتر را پیاده سازی نماید.

۲- مطالب اصلی

۲-۱- مشخص کردن بخش های اصلی

این مدار ۳ بخش اصلی خواهد داشت. یک بخش برای خواندن تصویر از فایل، یک بخش برای ذخیره کردن پیکسل های تصویر و بخش دیگر برای پردازش و انجام عملیات فیلتر روی تصویر.

همچنین برای اتصالات نیاز به ۳ عدد مالتی پلکسر است که یکی از آن ها تک بیتی، یکی ۱۱ بیتی برای آدرس ها و دیگری ۸ بیتی برای داده ها می باشد.

۲-۲- پیاده سازی مدل

پس از مشخص کردن بخش های اصلی، کد هر کدام از بخش ها باید درون یک فایل مجزا نوشته شود. بنابراین در کل پروژه ما دارای ۷ بخش خواهد بود که یکی از آن ها برای نوشتن تست می باشد.

۲-۲-۱- مالتی پلکسر

هر کدام از مالتی پلکسر ها به وسیله مدل سازی Dataflow نوشته شده اند و برای هر کدام از مالتی پلکسر ها به دلیل متغیر بودن اندازه داده های ورودی و خروجی یک فایل جدا نوشته شد.

۲-۲-۲- بخش حافظه یا RAM

برای این بخش یک type جدید تعریف شد که در واقع یک آرایه ۲۰۴۸ تایی از vector های ۸ تایی می باشد. این بخش توسط مدل سازی Behavioral نوشته شد و در آن یک process حساس به کلاک گذاشته شد که در لبه بالارونده کلاک اگر خط RE آن یک باشد داده را از آدرسی که در ورودی آن داده شده می خواند و اگر خط WR آن یک باشد داده را در آدرس ورودی می نویسد.

۲-۲-۳- بخش انتقال داده

کد این بخش به ما داده شده بود که با اضافه کردن ۲ سیگنال خروجی Address که ۱۱ بیتی است و WR که ۱ بیتی می باشد و تغییرات دیگر کد آن را کامل کردیم.

۲-۲-۵- بخش top_module

در این بخش بلید به کمک مدل سازی Structural تمامی بخش های گذشته را به همدیگر متصل کنیم. در واقع از تمامی component های مورد بحث instance ایجاد کنیم و اتصالات میان آنها را به کمک port map وصل کنیم.

۲-۲-۶- بخش تست

در این بخش نیز یک instance از بخش top_module می سازیم و با صفر کردن سیگنال ریست پس از ۱۰ نانو ثانیه و ایجاد یک کلاک با پریود ۱۰ نانو ثانیه ای کل مدار خود را تست کنیم.

۳- نتیجه

می توان به وضوح انعطاف پذیری در vhdل را مشاهده کرد. این زبان دست طراح را باز می گذارد تا مدار پیچیده و سخت خود را به بخش های بسیار کوچک تبدیل کند و آنها را به هر شکلی که خودش می خواهد پیاده کند و سپس با سیم بندی های ساده از همان بخش های بسیار کوچک یک مدار پیچیده را ایجاد کند.

مراجع

[1]

در انتهای کد این بخش با حساب کردن آدرس هر داده با فرمول ستون آن داده ضربدر سطر آن داده منهای یک آدرسی که باید آن داده در بخش حافظه قرار گیرد را محاسبه می کنیم و سپس خط WR را ۱ می کنیم تا در حافظه بنویسد.

۲-۲-۴- بخش فیلتر نویز

این بخش کلیدی ترین و سئنگین ترین بخش کد می باشد. الگوریتم این بخش کد من به این صورت است که من در لبه بالارونده کلاک اگر Ready صفر بود یعنی داده ما حاضر نبود کار اصلی را آغاز می کنم.

یک متغیر mode در نظر گرفته شده که در صورتی که صفر باشد آدرس ۹ خانه به همراه X و Y خانه ای که روی آن هستیم حساب می شود و سپس چک می شود که کدام یک از این ۹ خانه در ماتریس اصلی تصویر قرار نمی گیرند. برای مثال اگر X نقطه ای که روی آن هستیم صفر باشد به این معنا است که ما سمت چپ نداریم یا به عبارت دیگر خانه های ۰ و ۳ و ۶ از آن مربع سه در سه در ماتریس اصلی تصویر ما قرار نمی گیرند بنابراین یک متغیر به اسم leftCons را یک می کنیم تا در بخش حساب کردن داده از این ۳ خانه داده ای نخوانیم و به جای آنها صفر بگذاریم. پس از حساب کردن آدرس هر ۹ خانه ما روی آدرس خروجی این بخش آدرس خانه شماره ۰ آن ۹ خانه را قرار می دهیم تا در یک کلاک بعد داده آن خانه از حافظه خوانده شود و روی Data_in این بخش قرار گیرد. وقتی تمام این کارها انجام شد mode را یک می کنیم تا در ۸ کلاک بعدی دیگر وارد این بخش نشویم. در صورتی که mode یک باشد وارد فاز پردازش می شویم. در این فاز آدرس هر ۹ خانه را داریم بنابراین در هر کلاک بلید آدرس را روی خروجی آدرس این بخش قرار دهیم تا در کلاک بعدی مقدار آن آدرس از حافظه خوانده شود و روی Data_in این بخش قرار گیرد. در صورتی که آن آدرس در تصویر اصلی ما قرار نگرفته بود ما داده آن ناحیه را صفر می کنیم تا در عملیات خنثی باشد. سپس وقتی هر ۹ خانه کارش انجام شد با گذاشتن یک لوپ خانه های متناظر داده را در اعداد داده شده ضرب می کنیم و نتیجه را در سیگنال newPix ذخیره می کنیم. حال وقت آن است که مقدار newPix روی Data_out این بخش قرار گیرد و Write_Enable را برای حافظه یک کند تا این حافظه در آدرس تعیین شده ذخیره گردد.